



SOLUCIÓN

Nombre \_\_\_\_\_ D.N.I. \_\_\_\_\_ Grupo \_\_\_\_\_

1. En el circuito de la figura 1, suponiendo los amplificadores operacionales y los diodos ideales, la tensión de entrada Ventrada=3V.

0'5p  
Calcule la tensión de salida  $V_{OUT}$

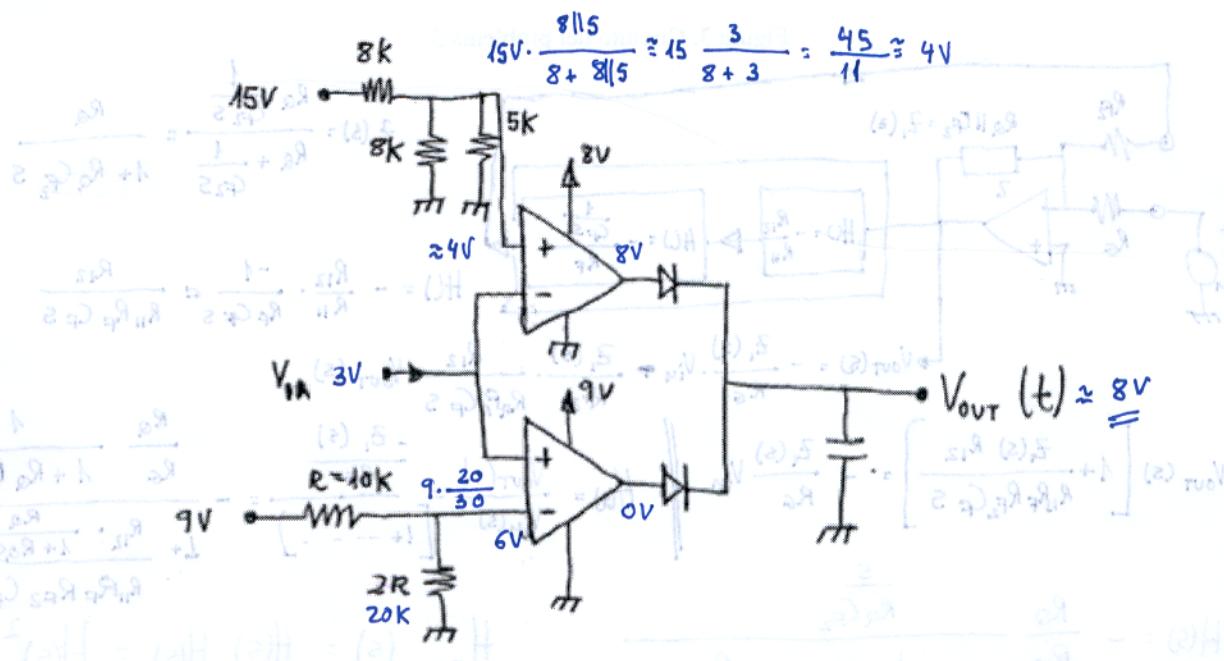


Figura 1. Circuito del Problema 1

2. El circuito de la Figura 2 corresponde a:

0'5p  
a) Filtro Paso-bajo   b) Filtro Paso-banda   c) Filtro Paso-alto   d) Ninguno de los anteriores

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -\frac{R_2 \parallel G_2}{R_1 \parallel G_1} = -\frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2 G_2 s}}{\frac{G_1}{R_1 + R_1 G_1 s}} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1 + R_1 G_1 s}{1 + R_2 G_2 s}$$

Desconocemos los valores de  $R_1, R_2, G_1$  y  $G_2$ .

• Podría ser:  
· paso bajo  
· paso alto

$$\cdot H(s) = -(\text{cte})$$

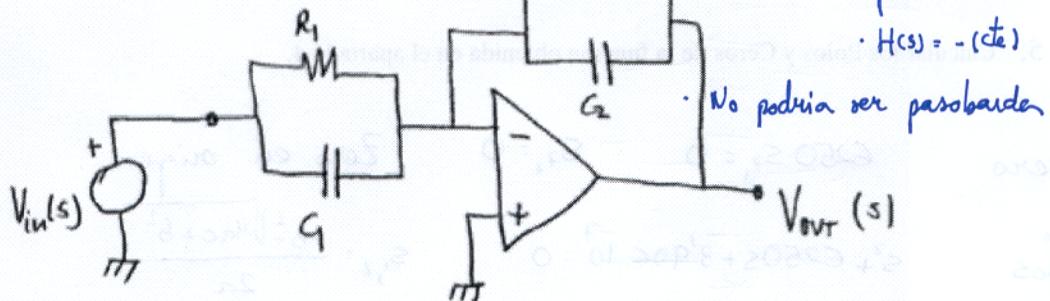


Figura 2. Circuito del Problema 2

3. Calcula la función de transferencia del circuito de la figura 3, suponiendo que está compuesto por dos bloques iguales. La tensión de alimentación es  $V_{CC}=+15V$  y  $-V_{CC}=-15V$

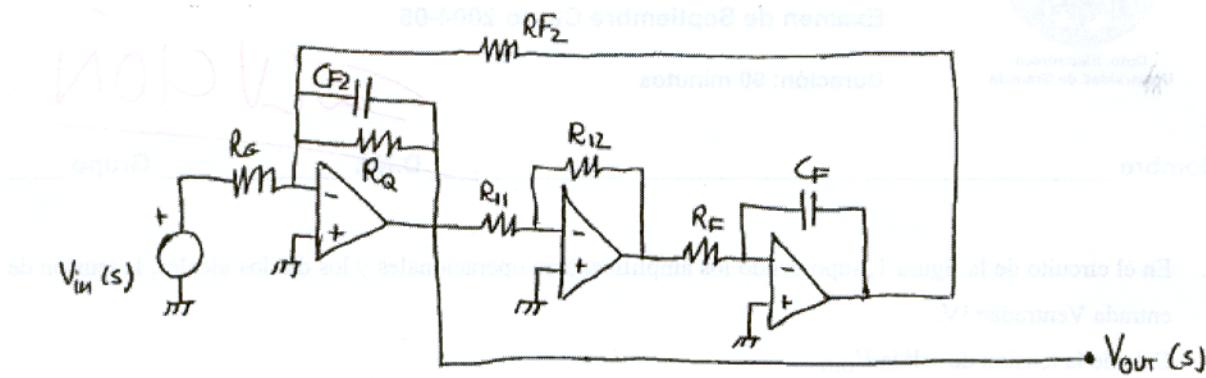


Figura 3. Circuito del problema 3

$Z_i(s) = \frac{R_Q \cdot \frac{1}{C_F2 s}}{R_Q + \frac{1}{C_F2 s}} = \frac{R_Q}{1 + R_Q C_F2 s}$

 $H(s) = -\frac{R_{12}}{R_{11}} \cdot \frac{-1}{R_F C_F s} = \frac{R_{12}}{R_{11} R_F C_F s}$ 
 $V_{out}(s) = -\frac{Z_i(s)}{R_G} \cdot V_{in} \Rightarrow \frac{Z_i(s)}{R_{F2}} \cdot \frac{R_{12}}{R_{11} R_F C_F s} V_{out}(s)$ 
 $V_{out}(s) \left[ 1 + \frac{Z_i(s) R_{12}}{R_{11} R_F R_{F2} C_F s} \right] = -\frac{Z_i(s)}{R_G} V_{in}$ 
 $H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-\frac{Z_i(s)}{R_G}}{\left[ 1 + \dots \right]} = -\frac{\frac{R_Q}{R_G} \frac{1}{1 + R_Q C_F2 s}}{1 + \frac{R_{12}}{R_{11}} \cdot \frac{R_Q}{1 + R_Q C_F2 s}}$ 
 $H(s) = -\frac{R_Q}{R_G} \frac{\frac{s}{R_Q C_F2}}{s^2 + \frac{1}{R_Q C_F2} \cdot s + \frac{R_{12}}{R_{11} R_F R_{F2} C_F C_F2}}$ 
 $H_{TOTAL}(s) = H(s) \cdot H(s) = H(s)^2$

4. Suponiendo que los valores de los componentes del circuito son los siguientes  $R_G=R_Q=RF=RF2=R11=R12=10K\Omega$ ,  $CF=CF2=0.016\mu F$ . Calcular la expresión de la función de transferencia.

$$H(s) = -\frac{10k}{10k} \frac{\frac{s}{10k \cdot 0.016 \cdot 10^{-6}}}{s^2 + \frac{s}{10k \cdot 0.016 \cdot 10^{-6}} + \frac{10k}{10k \cdot 10k \cdot 0.016 \mu F \cdot 0.016 \mu F}} = -\frac{6250s}{s^2 + 6250s + 3.906 \cdot 10^7}$$

5. Calcular los Polos y Ceros de la función obtenida en el apartado 4.

Zero  $6250s_1 = 0 \quad s_{1,i} = 0 \quad \text{Zero en origen}$


Polos  $s^2 + 6250s + 3.906 \cdot 10^7 = 0 \quad s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$s_{p,1} = -3125 - 5412.43i$

$s_{p,2} = -3125 + 5412.43i$

$5412.43i = j 2\pi f \Rightarrow f = 861 Hz$

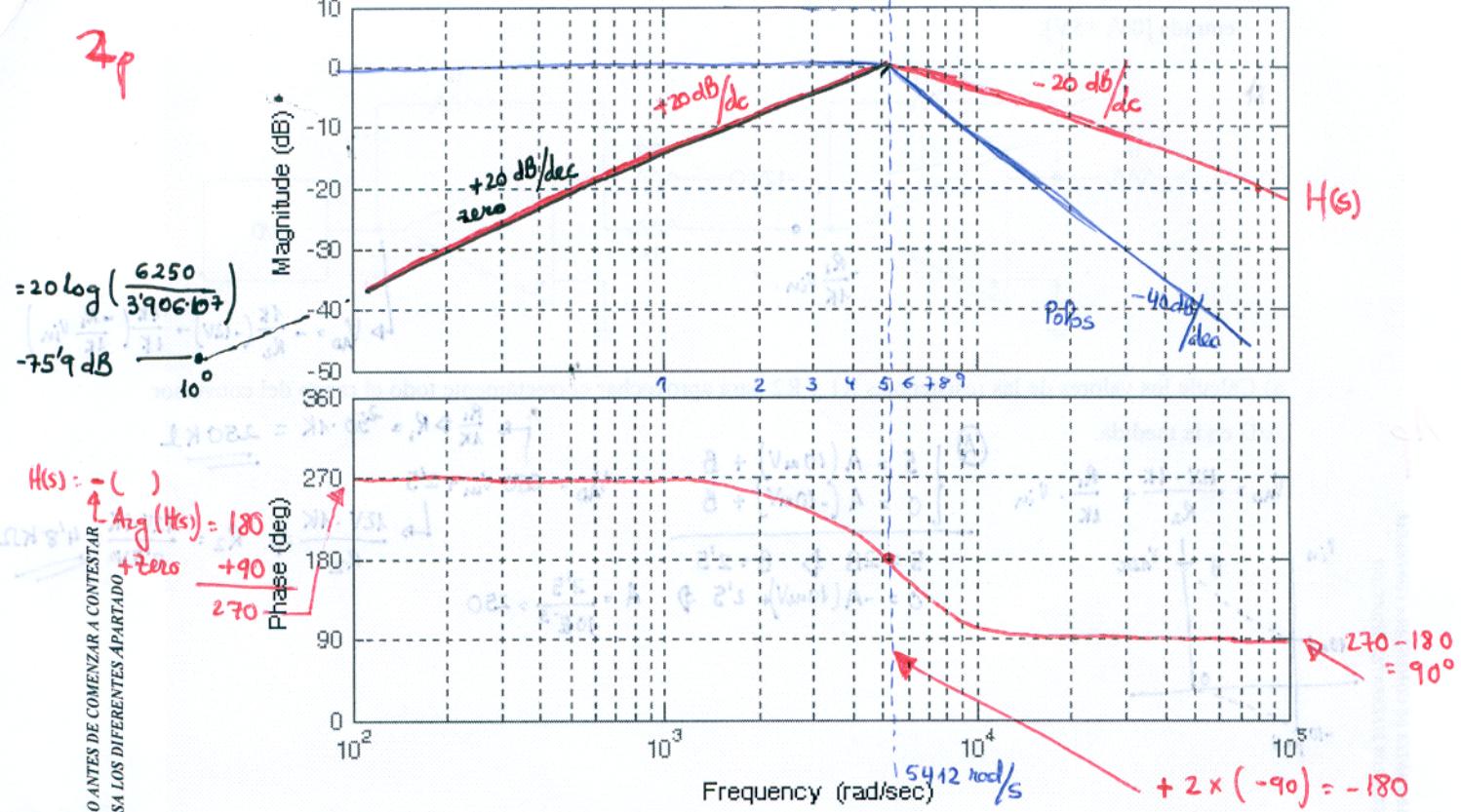6. Representar el Diagrama de Bode en FASE y MAGNITUD utilizando la plantilla que se propone.



7. Implementar, con lógica CMOS y con el mínimo número de transistores, la siguiente función lógica

$$A \cdot [(B*C) + D] + B \cdot [(A*C) + D] + /A/C$$




donde  $/A$  significa  $A$  negada.

Desarrollamos para simplificar  $ABC + AD + ABC + BD + \bar{A}C$

Mapa lógico:


	AB	CD	00	01	11	10
AC	00	1	1	1		
	01	1	1	1	1	
	11			1	1	
	10			1	1	
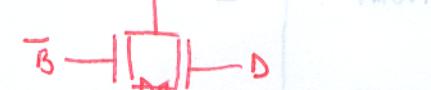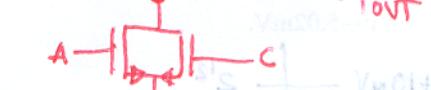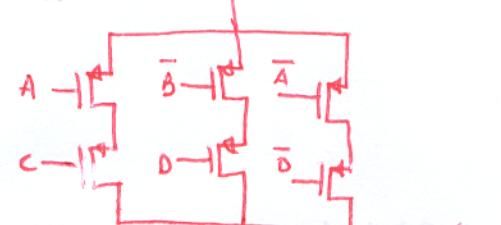
$$\text{Solución mínima: } \bar{A}\bar{C} + BD + AD$$



$$V_{IN50\%} = \frac{V_{IN80\%} - V_{IN10\%}}{\Delta}$$

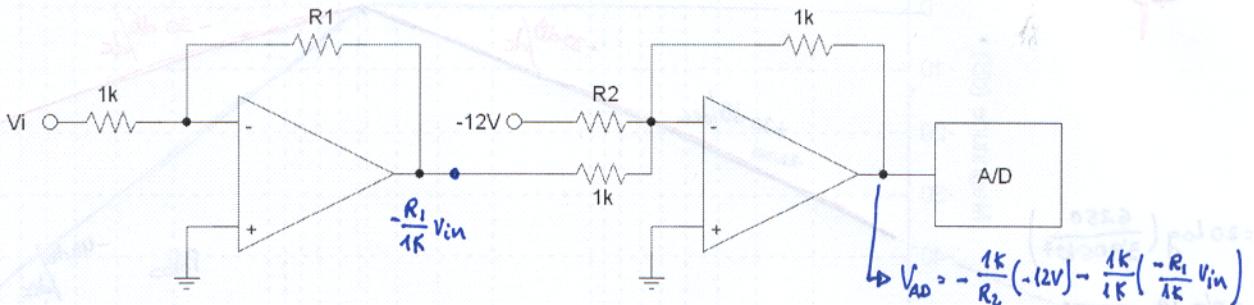8. Se desea construir un voltímetro digital para medir una tensión de entrada situada en el rango [-10mV, +10mV]. Para ello se dispone del circuito de la figura con un conversor A/D de 12 bits con rango de entrada [0V, +5V].




a) Calcule los valores de las resistencias R1 y R2 para aprovechar correctamente todo el rango del conversor A/D en la medida.

$$V_{AD} = \frac{12V \cdot 1k}{R_2} + \frac{R_1}{1k} \cdot V_{in}$$

$$\begin{aligned} 5 &= A(10\text{mV}) + B \\ 0 &= A(-10\text{mV}) + B \\ 5 &= 2B \Rightarrow B = 2.5 \\ 0 &= -A(10\text{mV}) + 2.5 \Rightarrow A = \frac{2.5}{10 \cdot 10^{-3}} = 250 \end{aligned}$$

$$V_{AD} = 250 V_{in} + 2.5$$
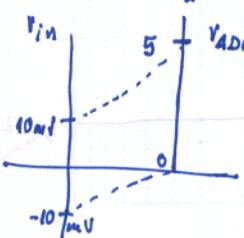
$$\frac{R_1}{1k} \Rightarrow R_1 = \frac{250 \cdot 1k}{2.5} = 250 \text{k}\Omega$$



b) Calcule la precisión con la que es posible medir la entrada Vi (en el rango [-10mV, +10mV]) con el circuito anterior.


En el rango [-10mV, +10mV] podemos tomar  $2^{12}$  valores diferentes

$$\Delta = \text{precisión} = \frac{10\text{mV} - (-10\text{mV})}{2^{12}} = \frac{20\text{mV}}{2^{12}} = 4.88\mu\text{V}$$


0.5 p



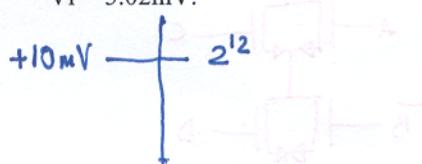c) Calcule la salida digital en binario del conversor A/D si la tensión de entrada es  $V_i = -5.02\text{mV}$ .


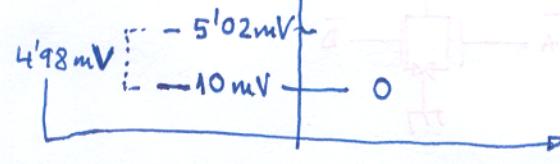
$$\frac{-5.02\text{mV}}{4.88\mu\text{V}} \approx -1028.096 \rightarrow 1028$$



Potibles salidas dependiendo del redondeo:

$$\frac{4.98\text{mV}}{\Delta} = 1019.90 \rightarrow 1019 \Rightarrow -5.024\text{mV}$$

$$1020 \Rightarrow -5.019\text{mV}$$

1020 DECIMAL = 000011111100