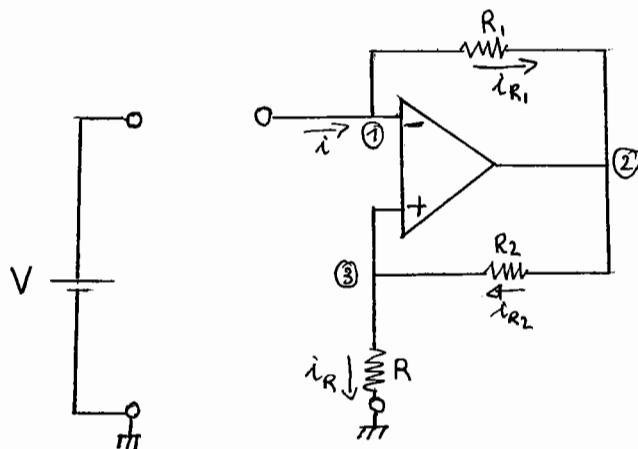


Problema 4.

Calcular la resistencia equivalente al circuito señalado:



Al haber realimentación negativa, podemos aplicar el cortocircuito virtual. Así, $V^+ = V^-$, y no circulará corriente dentro del AOP.

Planteamos las ecuaciones correspondientes a cada uno de los nudos.

$$\text{Nodo 1: } i = i_{R_1} \Rightarrow i \cdot R_1 = V_1 - V_2$$

$$\text{Nodo 2: } i_{R_1} = i_{R_2} \Rightarrow \frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_2 - V_1}{R_2}$$

~~Off~~

$$\text{Nodo 3: } i_{R_2} = i_R \Rightarrow \frac{V_2 - V_1}{R_2} = \frac{V_1}{R}$$

De 3. despejamos V_2 para sustituirlo en 1.

$$V_2 R = V_1 (R_2 + R) \Rightarrow V_2 = V_1 \frac{(R_2 + R)}{R}$$

Sustituyendo:

$$i \cdot R_1 \cdot R = V_1 R - V_1 (R + R_2) \Rightarrow i \cdot R_1 \cdot R = -V_1 R_2$$

Por la Ley de Ohm, sabemos que la resistencia equivalente $R_{eq} = \frac{V}{i}$.

Portanto, y como $V = V_1 \Rightarrow$

$$\boxed{\frac{V_1}{i} = -\frac{R_1 \cdot R}{R_2} = R_{eq}}$$