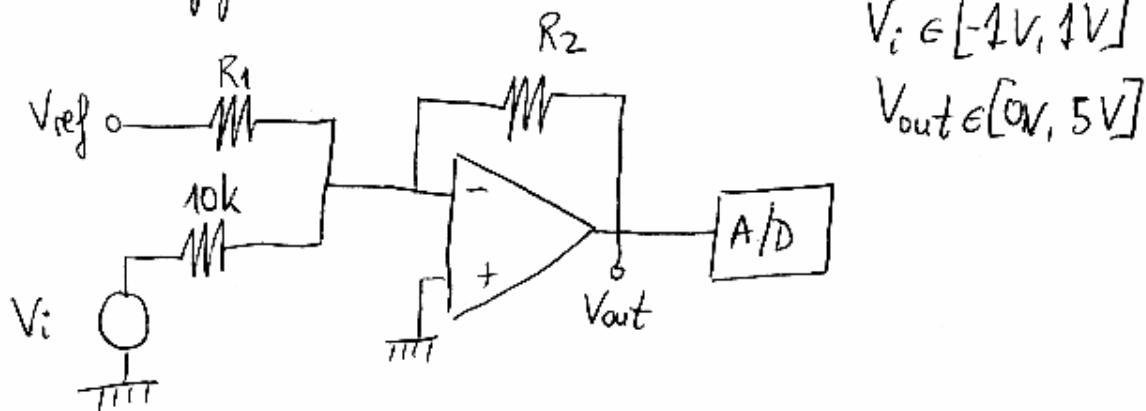


(1)

- a) Calcular los valores necesarios de  $R_1$  y  $R_2$  y elegir el valor adecuado de  $V_{ref}$  para poder convertir  $V_i$  con el circuito de la figura.



Primero de todo, calcularemos  $V_{out}$ . Tenemos un sumador inversor; si resolvemos por superposición (tenemos en cada caso un inversor), obtenemos:

$$V_{out}(V_i) = -\frac{R_2}{10k} V_i - \frac{R_2}{R_1} V_{ref}.$$

La función  $V_{out}(V_i)$  es estrictamente decreciente, independiente mente del valor de  $V_{ref}$ , ya que el coeficiente de  $V_i$  es negativo. Por tanto,  $V_{out}(-1V) > V_{out}(+1V)$ , así que haremos la correspondencia de rango como sigue:

$$V_{out}(-1V) = 5V \Leftrightarrow \frac{R_2}{10k} - \frac{R_2}{R_1} V_{ref} = 5V \quad (1)$$

$$V_{out}(+1V) = 0V \Leftrightarrow \frac{R_2}{10k} + \frac{R_2}{R_1} V_{ref} = 0, \frac{1}{10k} = -\frac{1}{R_1} V_{ref};$$

$$V_{ref} = -\frac{R_1}{10k}$$

Está claro que  $V_{ref}$  debe ser negativo, por lo que elegiremos el valor de  $-12V$ . [2]

$$V_{ref} = -12V \rightarrow R_1 = -V_{ref} \cdot 10k = 12V \cdot 10k = \boxed{120k = R_1}$$

De (1) despejamos  $R_2$ :

$$R_2 \left( \frac{1}{10k} - \frac{V_{ref}}{R_1} \right) = 5V, \quad R_2 \left( \frac{R_1 - 10k V_{ref}}{10k R_1} \right) = 5;$$

$$R_2 = \frac{5 \cdot 10k \cdot R_1}{R_1 - 10k \cdot V_{ref}} = \frac{5 \cdot 10k \cdot 120k}{120k + 10k \cdot 12} = \frac{50k \cdot 120k}{2 \cdot 120k};$$

$$\boxed{R_2 = 25k\Omega}$$

b) Calcular el nº de bits necesarios en el conversor A/D para poder apreciar cambios de  $10mV$  en la señal  $V_i$ .

Vamos a calcular qué fracción de la variación máxima permitida ( $2V$ ) suponen variaciones de  $10mV$ .

$$\frac{10mV}{2V} = 5 \cdot 10^{-3} = 0'5\%. \text{ Por tanto, variaciones del } 0'5\%.$$

en  $V_i$  se traducirán en variaciones del  $0'5\%$  en el rango  $[0V, +5V]$  que hay a la entrada del CAD.

$$\frac{0'5 \cdot 5V}{100} = 0'025V \text{ de variación a la entrada del CAD.}$$

Por tanto, si el CAD debe apreciar variaciones de  $0'025V$  a su entrada,

esto sólo será posible si la precisión es mayor o igual a 0'025V; es decir, si el intervalo de voltaje que corresponde a una misma salida digital, es menor o igual a 0'025V.

$$\text{Resolución} = \frac{\text{Rango entrada}}{2^{n=\text{bits}}} = \frac{5V}{2^x} = \text{longitud intervalo.}$$

$$\frac{5V}{2^x} \leq 0'025 \Leftrightarrow 2^x \geq \frac{5}{0'025} \Leftrightarrow 2^x \geq 200 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \boxed{x \geq 8} \quad \text{Por tanto, el CAD debe tener al menos 8 bits.}$$